

同济大学计算机系

数字逻辑课程实验报告



学 号 2350752

姓 名 田思宇

专 业 计算机科学与技术

授课老师 张冬冬


一、实验内容

深入理解 RAM 和寄存器堆的底层电路逻辑，并且用 Verilog 语言实现这两个部件的描述，本次实验有三个模块，第一个模块是 RAM 输入和输出分两条线，第二个模块是 RAM 输入输出共用一条线，第三个模块是寄存器堆的实现。

- 1、RAM：是计算机中重要的读写存储器，其底层电路是存储矩阵，然后通过行列地址来读取这些存储矩阵，这些存储矩阵可以由寄存器构成（sram），也可以由电容构成（dram），所以要有译码器（翻译地址确定到底是哪一个行或列存储单元），同时还有选择器，选择到底是哪一个存储单元输出。
- 2、寄存器堆：是 CPU 中非常重要的构成部分，由触发器构成，触发器再构成寄存器，寄存器再构成寄存器堆。可以记忆多个字，然后每个字的字长就是寄存器的位宽。

二、硬件逻辑图

下图为 16 个 4 位寄存器组成的寄存器堆的 logisim 原理图

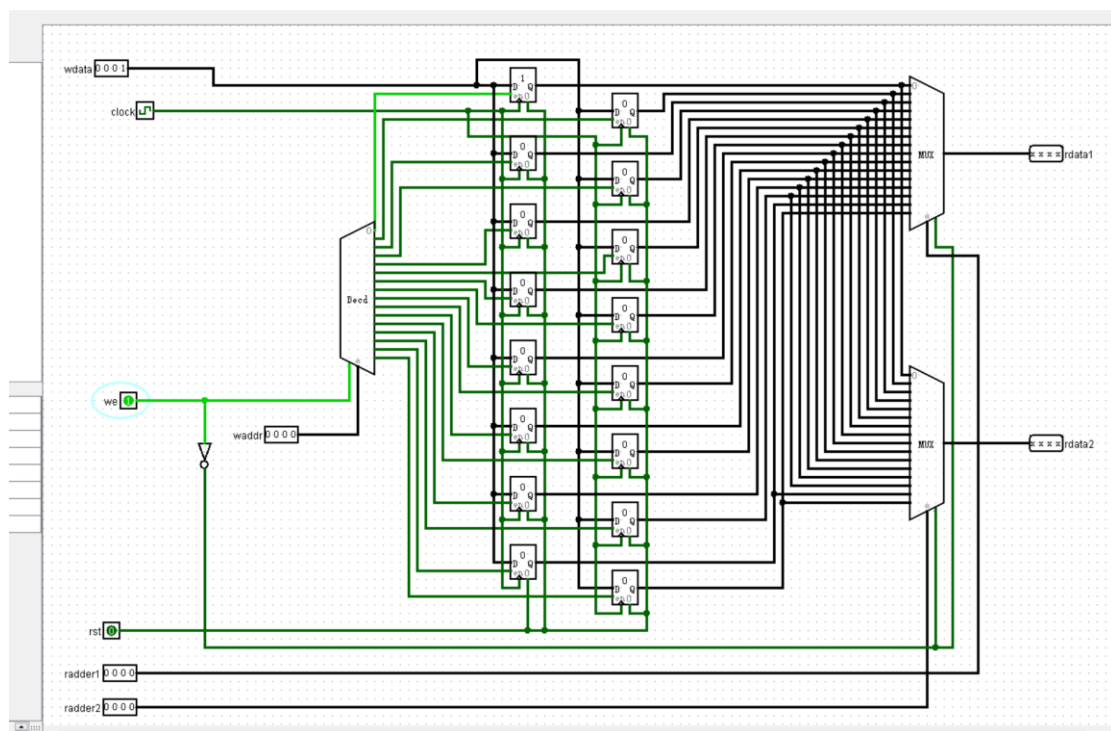

三、模块建模

（该部分要求对实验中建模的所有模块进行功能描述，并列出各模块建模的 verilog 代码）

实验一：

1.功能描述： 本模块实现了一个 RAM，端口有时钟、读写信号、使能信号、

读写的地址，32 位写入的数据，32 位输出。并且读的操作不受时钟控制。首先定义一个 32*32 的寄存器数组，表示有 32 个 32bit 的存储单元。处理输入：5 位的地址正好可以一一对应 32 个存储单元，用 always 语句把输入限制在时钟下，只有 ena 高电平（ram 有效）、wena 高电平（写入）才可以写入。然后处理输出，输出首先判断 ena，如果低电平则输出不定态，如果 ena 高电平且 wena 低电平（读）那么输出就是对应的存储单元，其他情况不考虑。

2.代码:

```
module ram (
    input clk, //存储器时钟信号，上升沿时向 ram 内部写入数据
    input ena, //存储器有效信号，高电平时存储器才运行，否则输出 z
    input wena, //存储器读写有效信号，高电平为写有效，低电平为读有效，与 ena
    同时有效时才可对存储器进行读写
    input [4:0] addr, //输入地址，指定数据读写的地址
    input [31:0] data_in, //存储器写入的数据，在 clk 上升沿时被写入
    output reg [31:0] data_out //存储器读出的数据
);
reg [31:0] memory[0:31];
always @(posedge clk)
begin
    if(wena&&ena)
    begin
        memory[addr]=data_in;
    end
end
always @(*)
begin
    if(!wena&&ena)
    begin
        data_out=memory[addr];
    end
    else if(!ena)
        data_out=32'bz;
    end
endmodule
```

实验二:

1.功能描述: 本模块仍然是实现一个 RAM，其功能和上面的几乎一样，唯一的区别是本模块的输入输出是共用一条线的，对应端口定义上是 inout，所以在行为及语言描述的时候，要定义一个 reg 的中间变量，首先定义一个 32*32 的寄存器数组，表示有 32 个 32bit 的存储单元。处理输入：5 位的地址正好可以一一对应 32 个存储单元，用 always 语句把输入限制在时钟下，只有 ena 高电平（ram 有效）、wena 高电平（写入）才可以写入。然后处理输出，输出首先判断 ena，

如果低电平则输出不定态，如果 ena 高电平且 wena 低电平（读）那么输出就是对应的存储单元。最后用 assign 语句对 data 赋值（只可以是三目运算符），如果 wena 为低电平那么就把输出赋值给 data，如果 wena 是高电平那么 data 就是自己本身。

2.代码:

```
module ram2 (
input clk,    //存储器时钟信号，上升沿时向 ram 内部写入数据
input ena,    //存储器有效信号，高电平时存储器才运行，否则输出 z
input wena,   //存储器读写有效信号，高电平为写有效，低电平为读有效，与 ena
              //同时有效时才可对存储器进行读写
input [4:0] addr, //输入地址，指定数据读写的地址
inout [31:0] data //存储器数据线，可传输存储器读出或写入的数据。写入的数
                  //据在 clk 上升沿时被写入
);
reg [31:0] memory[0:31];
reg [31:0] data_reg;//为了可以使用行为级描述，存放数据的寄存器，最后再用
assign 赋值给 data

always @(posedge clk)
begin
if(wena&&ena)
memory[addr]=data;
end

always @(*)
begin
if(!wena&&ena)
data_reg=memory[addr];
else if(!ena)
data_reg=32'bz;
end

assign data = (!wena ) ? data_reg : 32'bz;//如果不是读取操作，那么就是未定态
endmodule
```

实验三:

1.功能描述: 本模块实现的是一个寄存器堆，32 个 32 位的寄存器，端口有时钟、复位信号、读写信号、写的地址、两个读的地址、32 位写的数据、两个 32


```

5'd27: oData=32'b11110111111111111111111111111111;
5'd28: oData=32'b11101111111111111111111111111111;
5'd29: oData=32'b11011111111111111111111111111111;
5'd30: oData=32'b10111111111111111111111111111111;
5'd31: oData=32'b01111111111111111111111111111111;
endcase
end
end
endmodule
module selector32_1(
input [31:0] iC0,
input [31:0] iC1,
input [31:0] iC2,
input [31:0] iC3,
input [31:0] iC4,
input [31:0] iC5,
input [31:0] iC6,
input [31:0] iC7,
input [31:0] iC8,
input [31:0] iC9,
input [31:0] iC10,
input [31:0] iC11,
input [31:0] iC12,
input [31:0] iC13,
input [31:0] iC14,
input [31:0] iC15,
input [31:0] iC16,
input [31:0] iC17,
input [31:0] iC18,
input [31:0] iC19,
input [31:0] iC20,
input [31:0] iC21,
input [31:0] iC22,
input [31:0] iC23,
input [31:0] iC24,
input [31:0] iC25,
input [31:0] iC26,
input [31:0] iC27,
input [31:0] iC28,
input [31:0] iC29,
input [31:0] iC30,
input [31:0] iC31,
input [4:0]addr,
input ena,

```

```

output reg [31:0] oZ
);
always @(*)
begin
if(ena)
begin
case(addr)
5'd0:  oZ=iC0;
5'd1:  oZ=iC1;
5'd2:  oZ=iC2;
5'd3:  oZ=iC3;
5'd4:  oZ=iC4;
5'd5:  oZ=iC5;
5'd6:  oZ=iC6;
5'd7:  oZ=iC7;
5'd8:  oZ=iC8;
5'd9:  oZ=iC9;
5'd10: oZ=iC10;
5'd11: oZ=iC11;
5'd12: oZ=iC12;
5'd13: oZ=iC13;
5'd14: oZ=iC14;
5'd15: oZ=iC15;
5'd16: oZ=iC16;
5'd17: oZ=iC17;
5'd18: oZ=iC18;
5'd19: oZ=iC19;
5'd20: oZ=iC20;
5'd21: oZ=iC21;
5'd22: oZ=iC22;
5'd23: oZ=iC23;
5'd24: oZ=iC24;
5'd25: oZ=iC25;
5'd26: oZ=iC26;
5'd27: oZ=iC27;
5'd28: oZ=iC28;
5'd29: oZ=iC29;
5'd30: oZ=iC30;
5'd31: oZ=iC31;
default: oZ=32'bz;
endcase
end
else
begin

```

```

oZ=32'bz;
end
end
endmodule

module Regfiles(
input clk, //寄存器组时钟信号，下降沿写入数据
input rst, //异步复位信号，高电平时全部寄存器置零
input we, //寄存器读写有效信号，高电平时允许寄存器写入数据，低电平时允许寄存器读出数据
input [4:0] raddr1, //所需读取的寄存器的地址
input [4:0] raddr2, //所需读取的寄存器的地址
input [4:0] waddr, //写寄存器的地址
input [31:0] wdata, //写寄存器数据，数据在 clk 下降沿时被写入
output [31:0] rdata1, //raddr1 所对应寄存器的输出数据
output [31:0] rdata2 //raddr2 所对应寄存器的输出数据
);
wire [31:0]temp1;
reg [31:0]stk[0:31];
reg i;
decoder32 uut1(waddr,temp1,we);
selector32_1
uut2(stk[0],stk[1],stk[2],stk[3],stk[4],stk[5],stk[6],stk[7],stk[8],stk[9],stk[10],stk[11],stk[12],stk[13],stk[14],stk[15],stk[16],stk[17],stk[18],stk[19],stk[20],stk[21],stk[22],stk[23],stk[24],stk[25],stk[26],stk[27],stk[28],stk[29],stk[30],stk[31],raddr1,~we,rdata1);
selector32_1
uut3(stk[0],stk[1],stk[2],stk[3],stk[4],stk[5],stk[6],stk[7],stk[8],stk[9],stk[10],stk[11],stk[12],stk[13],stk[14],stk[15],stk[16],stk[17],stk[18],stk[19],stk[20],stk[21],stk[22],stk[23],stk[24],stk[25],stk[26],stk[27],stk[28],stk[29],stk[30],stk[31],raddr2,~we,rdata2);
always@(negedge clk or posedge rst)
begin
if(rst)
begin
stk[0]=32'b0;
stk[1]=32'b0;
stk[2]=32'b0;
stk[3]=32'b0;
stk[4]=32'b0;
stk[5]=32'b0;
stk[6]=32'b0;
stk[7]=32'b0;
stk[8]=32'b0;
stk[9]=32'b0;
stk[10]=32'b0;

```


[illegible]

```

32'b11111111111101111111111111111111:stk[19]=wdata;
32'b11111111111101111111111111111111:stk[20]=wdata;
32'b11111111111101111111111111111111:stk[21]=wdata;
32'b11111111111101111111111111111111:stk[22]=wdata;
32'b11111111111101111111111111111111:stk[23]=wdata;
32'b11111111111101111111111111111111:stk[24]=wdata;
32'b11111111111101111111111111111111:stk[25]=wdata;
32'b11111111111101111111111111111111:stk[26]=wdata;
32'b11111111111101111111111111111111:stk[27]=wdata;
32'b11111111111101111111111111111111:stk[28]=wdata;
32'b11111111111101111111111111111111:stk[29]=wdata;
32'b11111111111101111111111111111111:stk[30]=wdata;
32'b01111111111111111111111111111111:stk[31]=wdata;
endcase
end
end
endmodule

```

四、测试模块建模

（要求列写各建模模块的 test bench 模块代码）

实验一：

```

`timescale 1ns / 1ps
module ram_tb;
    reg clk;
    reg ena;
    reg wena;
    reg [4:0] addr;
    reg [31:0] data_in;
    wire [31:0] data_out;
    reg [31:0] memory[0:31];

    // 实例化 RAM 模块
    ram uut (clk,ena,wena,addr,data_in,data_out);
initial
begin
    clk = 0;
    forever #5 clk = ~clk; // 每 5 个时间单位反转一次时钟,周期为 100
end

initial
begin

```

```

$readmemh("ram1",memory);
ena = 0;
wena = 0;
addr = 0;
data_in = 0;

    // 等待一段时间
    #10;

    // 启用存储器
    ena = 1;

    // 写入数据
    wena = 1; // 写使能
    addr = 5'b00000; // 地址 0
    data_in = 32'hA5A5A5A5; // 写入数据
    #20; // 等待时钟上升沿

    wena = 1; // 写使能
    addr = 5'b00001; // 地址 1
    data_in = 32'h5A5A5A55; // 写入数据
    #20; // 等待时钟上升沿
    wena = 0; // 读使能
    addr = 5'b00000; // 地址 0
    #20; // 等待时钟上升沿
    wena = 0; // 读使能
    addr = 5'b00001; // 地址 1
    #20; // 等待时钟上升沿
    ena = 0; // 禁用存储器
    addr = 5'b00000; // 地址 0
end
endmodule

```

实验二：

```

`timescale 1ns / 1ps
module ram2_tb;
reg clk;
reg ena;
reg wena;
reg [4:0] addr;
wire [31:0] data;
reg [31:0] data_contorl;
reg [31:0] MEM[0:31];

```

```
assign data=data_contorl;
```

```
initial  
begin  
clk=0;  
#40;  
forever #20 clk=~clk;  
end
```

```
initial  
begin  
$readmemh("ram2", MEM);  
ena=0;  
#80 ena=1;wena=1;addr=3;  
data_contorl=32'h5f;  
#30 wena=0;ena=0;  
#30 ena=1;wena=1;addr=0;  
data_contorl=32'hff;  
#20 addr=3;  
#20 addr=0;  
end  
ram2 uut(clk,ena,wena,addr,data);  
endmodule
```

实验三：


```
`timescale 1ns / 1ns  
module Regfiles_tb;  
reg clk;  
reg rst;  
reg we;  
reg [4:0] raddr1;  
reg [4:0] raddr2;  
reg [4:0] waddr;  
reg [31:0] wdata;  
wire [31:0] rdata1;  
wire [31:0] rdata2;  
Regfiles uut8 (clk,rst,we,raddr1,raddr2,waddr,wdata,rdata1,rdata2);  
initial  
begin  
clk = 0;  
forever #5 clk = ~clk;  
end
```

```
initial
begin
rst = 1;
we = 0;
raddr1 = 0;
raddr2 = 0;
waddr = 0;
wdata = 0;
#20
rst = 0;
#50
we = 1;
#20
waddr = 5'd1;
wdata = 32'h5A5A5A5A;
#20
we=0;
raddr1 = 5'd0;
raddr2 = 5'd1;
end
endmodule
```

五、实验结果


（该部分可截图说明，要求 logisim 逻辑验证图、modelsim 仿真波形图、以及下板后的实验结果贴图（实验步骤中没有下板要求的实验，不需要下板贴图））

Logisim 图：

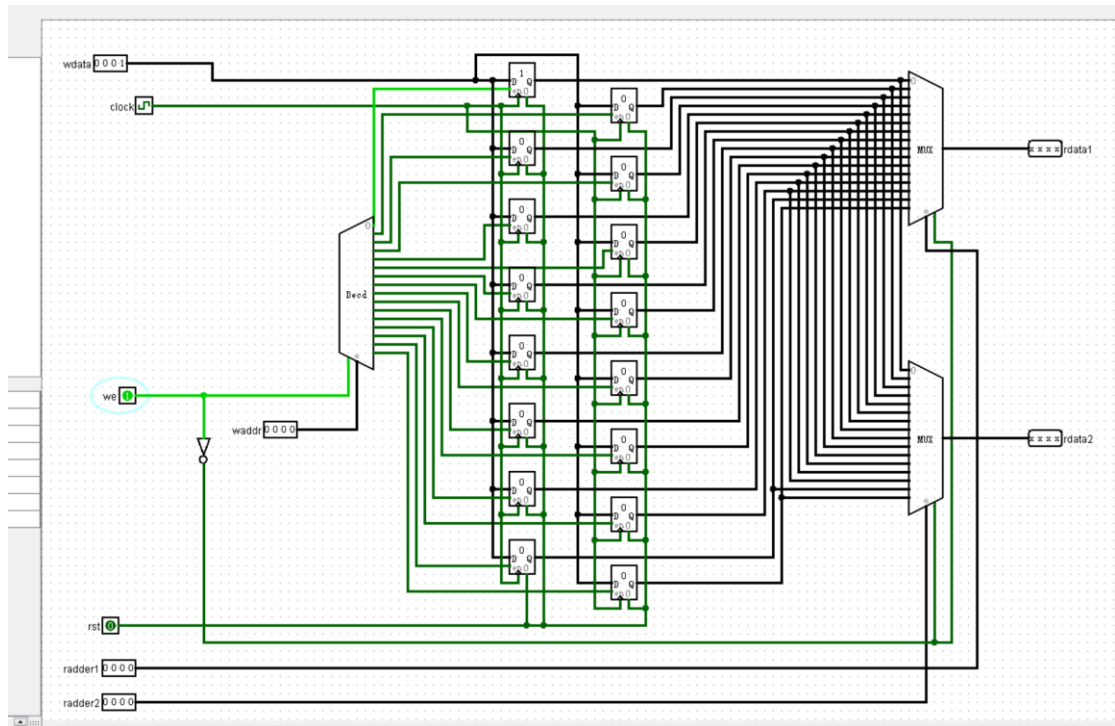


实验一：

Modelsim 图

 

实验二：

Modelsim 图

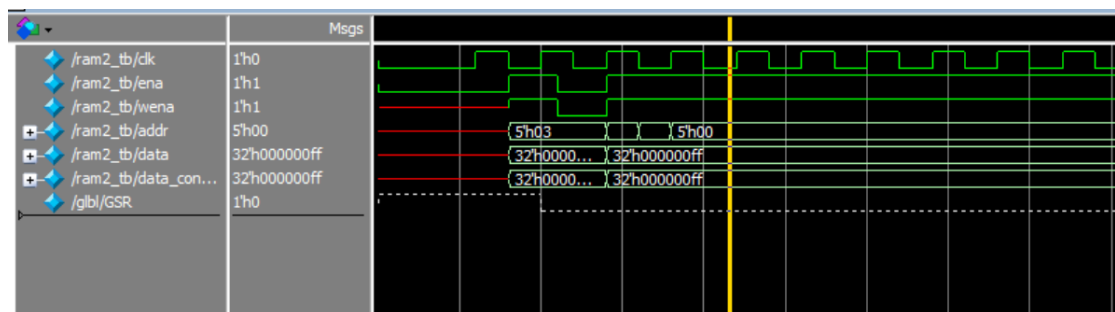

实验三：

Modelsim 图

